

第四章作业答案

4.6 (a) $F = 0$ (b) $F = A \cdot B + A' C' E$

(c) $F = MRP + QO'R' + MN$

4.8

(c)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(e)

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

(a) $F = X'Y'Z' + XYZ + XY'Z = \sum_{W,X,Y} (0,5,7)$

(g) $F = (A + A')B + BAC' + C(A + B')(A' + B) = \sum_{A,B,C} (1,2,3,6,7)$

4.9

(b) $F = \Pi_{A,B} (0,1,2) = (A + B) \cdot (A + B') \cdot (A' + B) = \sum_{A,B} (3) = A \cdot B$

(d) $F = \Pi_{W,X,Y} (0,2,3,6,7) = \sum_{W,X,Y} (1,4,5)$

(e) $F = X' + YZ = \Pi_{X,Y,Z} (4,5,6) = \sum_{X,Y,Z} (0,1,2,3,7)$

4.10 (a) $F = \sum_{X,Y,Z} (0,3) = \Pi_{X,Y,Z} (1,2,4,5,6,7)$

(d) $F = \Pi_{M,N,P} (0,1,3,6,7) = \sum_{M,N,P} (2,4,5)$

(e)

$$\begin{aligned}
 F &= X' + Y \square Z' + Y \square Z' \\
 &= X'(Y + Y')(Z + Z') + (X + X')YZ' \\
 &= X'YZ + X'YZ' + X'Y'Z + X'Y'Z' + XYZ' = \sum_{(X,Y,Z)} (0,1,2,3,6) \\
 &= \prod_{(X,Y,Z)} (4,5,7) = (X' + Y + Z)(X' + Y + Z')(X' + Y' + Z')
 \end{aligned}$$

4.14

(c) $F = \prod_{W,X,Y} (1,4,5,6,7) = W'Y' + W'X$

(f) $F = \sum_{A,B,C,D} (4,5,6,11,13,14,15) = A'BC' + BCD' + ACD + ABD$, 结果不唯一。

4.15 (求最小积之和表达式) 红色的 1 是奇异 1 单元
(b)

		WX				
		YZ	00	01	11	10
YZ	00			1	1	
	01	1		1	1	
	11					1
	10		1	1	1	

$$F = W' \cdot Y' \cdot Z + X \cdot Y' + X \cdot Z' + W \cdot X' \cdot Y \cdot Z$$

(f)

		AB				
		CD	00	01	11	10
CD	00	1				1
	01					
	11			1	1	
	10	1				1

$$F = A \cdot C \cdot D + B' \cdot D'$$

4.18 (a)

		WX				
		YZ	00	01	11	10
YZ	00	1				d
	01	1	1			
	11	1			d	
	10				1	

$$F = W' \cdot Y' \cdot Z + W' \cdot X' \cdot Z + W \cdot X \cdot Y + W' \cdot X' \cdot Y'$$

或 $F = W' \cdot Y' \cdot Z + W' \cdot X' \cdot Z + W \cdot X \cdot Y + X' \cdot Y' \cdot Z'$

(b)

		WX				
		YZ	00	01	11	10
YZ	00	1				1
	01	1				d
	11	d		d		1
	10	1				

$$F = W' \cdot X' + X' \cdot Y' + X' \cdot Z$$

4.19 (a) static-1 hazard: $X=1, Y=0, W$ 变化

hazard free logic expression: $F = W \cdot X + W' \cdot Y' + X \cdot Y'$

(b) static-1 hazards: $W=1, Y=0, Z=1, X$ 变化; $X=1, Z=1, Y$ 变化。hazard free logic expression:

$$F = W \cdot X' \cdot Y' + X \cdot Y' \cdot Z + X \cdot Y + W \cdot Y' \cdot Z + X \cdot Z$$

$$= W \cdot X' \cdot Y' + X \cdot Y + W \cdot Y' \cdot Z + X \cdot Z$$

(f) static-0 hazard: $W, X, Y, Z=1100 \leftrightarrow 1101, 0111 \leftrightarrow 1111$ 。

hazard free logic expression:

$$F = (W + Y' + Z')(W' + X' + Z')(X' + Y + Z)(X' + Y' + Z')(W' + X' + Y)$$

4.55 (要求 $P < Q$)

P1P0 \ Q1Q0		00	01	11	10
00					
01	1				
11	1	1			1
10	1	1			

P2Q2=00

P1P0 \ Q1Q0		00	01	11	10
00					
01					
11					
10					

P2Q2=10

P1P0 \ Q1Q0		00	01	11	10
00	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1

P2Q2=01

P1P0 \ Q1Q0		00	01	11	10
00					
01	1				
11	1	1			1
10	1	1			

P2Q2=11

$$F = P_2'Q_2 + P_2'P_1'Q_1 + Q_2P_1'Q_1 + P_2'P_1'P_0'Q_0 + P_2'P_0'Q_1Q_0 + Q_2P_1'P_0'Q_0 + Q_2P_0'Q_1Q_0$$

4.59

(b)

WX \ YZ		00	01	11	10
YZ	00	1		1	1
	01			1	1
	11		1	1	
	10				


V=0

WX \ YZ		00	01	11	10
YZ	00	1			
	01				
	11		1	1	
	10		1	1	

V=1

$$F = W'X'Y'Z' + V'WY' + XYZ + VXY$$

4.61

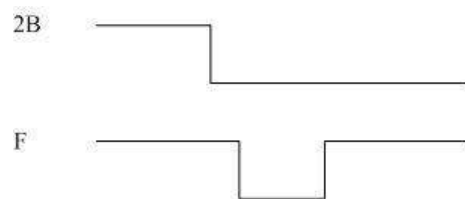

2B or not 2B (to be or not to be)